

TRABALHO PRÁTICO 2 - *BUFFER*

1 Objetivo

Projetar um *layout* de um *buffer tapered* de N estágios e realizar a verificação, extração de capacitâncias parasitas a partir do *layout*. Além disso, realizar a caracterização elétrica do *buffer* gerar os seguintes resultados:

- Margens de ruído High e Low, obtidas a partir da função de transferência DC.
- Valores dos tempos de resposta para o inversor projetado (T_{phl} , T_{plh} , T_{rise} e T_{fall}).
- Medir a potência consumida pelo inversor projetado à uma frequência de chaveamento de 200MHz.
- Calcular a energia média consumida por um par de transições L->H e H->L na saída do *buffer*.

2 Projeto e Dimensionamento do *Buffer*

O dimensionamento do *buffer* foi realizado com o objetivo de minimizar o atraso. Todo o projeto foi realizado utilizando como base o inversor projetado no trabalho 1. A figura 1 apresenta o *layout* do inversor utilizado como base.

 


Figura 1: Layout do inversor INV_1X

Primeiramente foi calculado o valor da capacitância de entrada C_{gin} , com base nas dimensões do inversor INV_1X.

$$\begin{aligned} C_{gin} &= (W_p + W_n) \cdot L \cdot C_{ox} \\ C_{gin} &= (5,5\mu m + 3,1\mu m) \cdot 0,35\mu m \cdot 4,54fF \\ C_{gin} &= 13,67fF \end{aligned}$$

Em seguida, foi realizado o cálculo do Fan-Out Efetivo.

$$\begin{aligned} F &= CL/C_{gin} \\ F &= 1pF/13,67fF \\ F &= 73,15 \end{aligned}$$

Com base no Fan-Out efetivo (F) foi então realizado o dimensionamento do *buffer*. O número de estágios foi definido visando minimizar o atraso. A tabela 1 apresenta o cálculo realizado para obtenção do número de estágios que foi utilizado no *buffer*. As equações utilizadas abaixo são referentes ao f (fator de sizing entre os estágios) e tp que é o atraso do *buffer*. Neste cálculo o valor de $tp0$ foi abstraído, pois é um valor constante e o valor de γ utilizado foi igual a 1.

Tabela 1: Cálculo do número de estágios para o *buffer*.

N	$f = \sqrt[N]{F}$	$tp = N \cdot tp0 \cdot (1 + f/\gamma)$
1	73,15	74,15 $tp0$
2	8,55	19,1 $tp0$
3	4,12	15,36 $tp0$
4	2,92	15,68 $tp0$

Considerando os resultados apresentados na tabela 1, o *buffer* foi projetado com 3 estágios e com um fator de *sizing* f igual a 4,12. Desse modo, as dimensões dos inversores que compõem o *buffer* foram as seguintes:

- INV_1: $W_p = 5,5\mu m$ e $W_n = 3,1\mu m$
- INV_2: $W_p = 22,0\mu m$ e $W_n = 12,4\mu m$
- INV_3: $W_p = 88,0\mu m$ e $W_n = 49,6\mu m$

A figura 2 apresenta o *layout* do *buffer* considerando os cálculos apresentados anteriormente. A técnica de *folding* foi utilizada para possibilitar o *layout* do *buffer* no espaço determinado na especificação do trabalho (altura da célula, $20\mu m$).

 


Figura 2: Layout do *buffer* projetado

3 Verificações

A primeira verificação realizada sobre o projeto do *layout* do *buffer* foi a verificação DRC. A figura 3 apresenta a saída do software para a verificação DRC. É possível observar que nenhum erro foi encontrado.

```
DRC started ..... Mon May 2 16:18:33 2011
completed ..... Mon May 2 16:18:35 2011
CPU TIME = 00:00:01 TOTAL TIME = 00:00:02
***** Summary of rule violations for cell "buffer layout" *****
Total errors found: 0

I
mouse L: mouseSingleSelectPt M: LeHiMousePopUp()
HIT-Kit: 3.70 Tech: c35b4c3 User: cmp11506
```

Figura 3: Resultado verificação DRC.

O esquemático do *buffer* também foi construído, afim de realizar a verificação LVS (*layout versus schematic*). A figura 4 apresenta o esquemático referente ao *buffer* projetado e a figura 5 apresenta o resultado da verificação LVS.

 


Figura 4: Esquemático do *buffer* projetado.

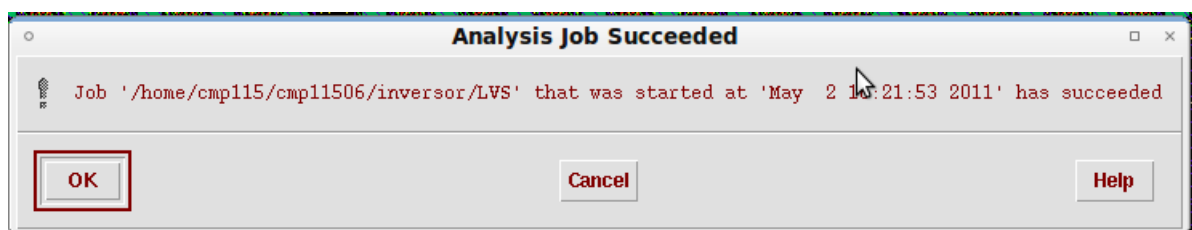


Figura 5: Resultado da verificação LVS.

A extração das capacitâncias parasitas também foi realizada. O *layout* com as capacitância parasitas extraídas foi utilizado para realizar a caracterização elétrica do *buffer* projetado, que será apresentada na próxima seção. A figura 6 apresenta o *layout* do *buffer* com as capacitâncias parasitas extraídas.

 


Figura 6: Layout do *buffer* projetado com as capacitâncias parasitas extraídas.

4 Caracterização Elétrica

O modelo de simulação utilizado está representado na figura 7. A fonte vdc na entrada foi utilizada para obter a curva de transferência DC enquanto que a fonte vpulse foi utilizada para realizar a análise transiente. A carga utilizada na saída é de $1pF$, como descrito na especificação.

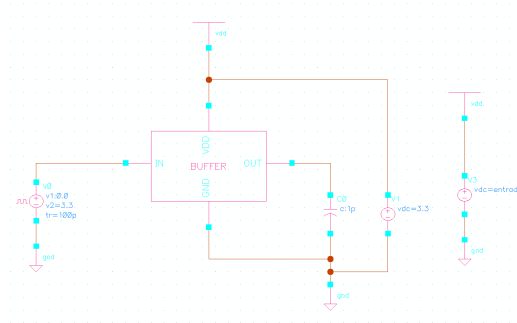


Figura 7: Modelo de simulação utilizado para realizar a caracterização elétrica do *buffer*.

Primeiramente foi gerada a função de transferência DC para o cálculo das margens de ruído High e Low. A figura 8 apresenta a curva que representa função de transferência DC onde os pontos marcados são referentes aos limites das margens de ruído.

 


Figura 8: Curva de transferência DC.

Desse modo, a margem de ruído Low é 0V à 1.465V e a margem de ruído High é 1.478V à 3.3V.

Considerando a análise transiente realizada, quatro tempos de resposta foram obtidos: (1) $T_{p_{hl}}$ (tempo de high low), (2) $T_{p_{lh}}$ (tempo de low high), (3) T_{rise} (tempo de subida) e (4) T_{fall} (tempo de descida). As figuras 9, 10, 11 e 12 mostram como esses tempos foram obtidos.

 


Figura 9: Curva de tempo High Low.

 


Figura 10: Curva de tempo Low High.

 


Figura 11: Curva de tempo de subida.

 


Figura 12: Curva de tempo de descida.

Com base nas curvas apresentadas acima, os tempos de resposta para o *buffer* projetado foram os seguintes:

- $T_{phl} = M3 - M2 = 5,415ns - 5,050ns = 0,365ns$
- $T_{plh} = M1 - M0 = 3,053ns - 2,650ns = 0,403ns$
- $T_{rise} = M5 - M4 = 8,221ns - 7,952ns = 0,269ns$
- $T_{fall} = M7 - M6 = 10,51ns - 10,32ns = 0,19ns$

O passo seguinte foi realizar a medição da potência consumida pelo *buffer* projetado. O modelo de simulação mostrado na figura 7 também foi utilizado nesta etapa. A frequência de chaveamento utilizada foi de 200MHz. A figura 13 mostrar a curva que representa a corrente de alimentação utilizada no cálculo da potência.

 


Figura 13: Corrente de entrada.

A potência consumida pelo inversor foi de 3,511mW. Sendo assim, a energia consumida por uma par de transições L->H e H->L na saída do inversor foi de 17,6pJ.

5 Referências

1. Rabaey, J., Chandrakasan, a, Nikolic, B. - "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective". Prentice Hall, 2ª Edição. ISBN 0-13178609-1.
2. AMS 0.35μm CMOS C35 Design Rules revisão 2.0, 2003.